

# Fußgänger-Ampel


Wir schließen drei LEDs an. Drückt man auf einen Taster, wechseln die LEDs von Grün auf Rot, warten kurz und schalten dann auf Grün zurück.

★ *Verwende einen Bewegungsmelder statt einem Taster oder baue eine zweite Ampel.*

## KOMPONENTEN

- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- 3x LED
- Widerstand
- Taster
- optional:  
Bewegungsmelder

## STECKPLAN

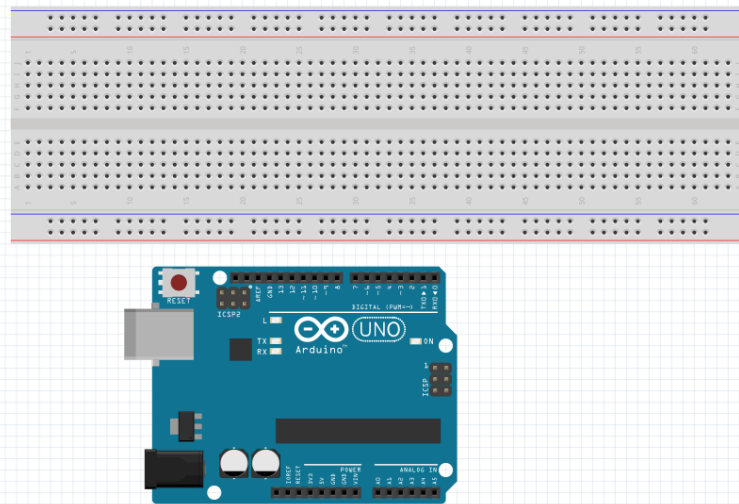

## SKETCH

Start

