

Straßenkreuzung

Wir bauen unsere Ampelschaltung aus! Kannst du eine Kreuzung mit 4 Ampeln bauen? Wie verschaltest du sie?

Tipp: Ampeln können mit Tastern schalten oder einem Sensor - Hast du noch mehr Ideen?

KOMPONENTEN



- Arduino
- Breadboard
- Jumper Kabel
- 3x LED
- Widerstand
- Taster
- Bewegungssensor

SKETCH

Start



STECKPLAN

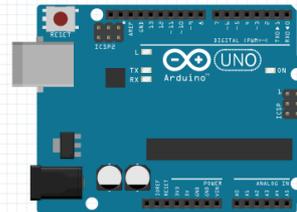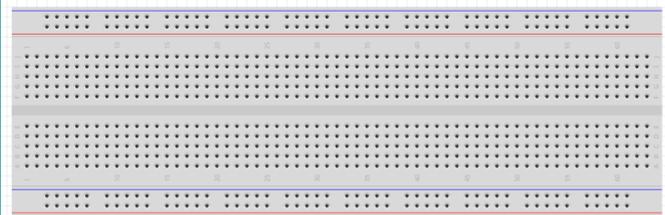

CODE

```

void loop () {

void setup () {

}
    
```

